

(دع

(الف)

$$I_{DQ} = k_p (V_{SG} + V_{TP})^2$$

$$0.1V = (0.1V) (V_{SG} - 1)^2 \rightarrow V_{SG} = 1.122V$$

$$V = I_{DQ} R_S + V_{SG} \rightarrow R_S = \frac{V - 1.122V}{I_{DQ}} \rightarrow \boxed{R_S = 1.1V0k\Omega}$$

$$V_{SDQ} = 10 - I_{DQ} (R_S + R_D) \rightarrow \boxed{R_D = 1.67k\Omega}$$

$$R_i = \frac{1}{g_m} \rightarrow g_m = \mu \sqrt{k_p I_{DQ}} = \mu \sqrt{0.1 \times 0.1V} = 1.122 \text{ (mA/V)}$$

(ب)

$$\boxed{R_i = \frac{1}{1.122} = 0.891k\Omega}$$

$$\boxed{R_o = R_D = 1.67k\Omega}$$

$$i_o = \left(\frac{R_D}{R_D + R_L} \right) \left(\frac{R_S}{R_S + 1/g_m} \right) i_i = \left(\frac{1.67k}{1.67k + 1} \right) \left(\frac{1.1V}{1.1V + 0.891k} \right) i_i$$

(ج)

$$i_o = 0.741 i_i = 1.1 \sin \omega t \text{ (mA)}$$

$$V_o = i_o R_L = (1.1 \sin \omega t) (1) = 1.1 \sin \omega t \text{ (mV)}$$

(دع

$$I_{DQ1} = \frac{10 - V_{GS1}}{R_{SP}} = k_{n1} (V_{GS1} - V_{TN1})^2 \rightarrow 10 - V_{GS1} = 1.29 V_{GS1}^2 - 1.29 V_{GS1} + 1.29 \rightarrow (1)$$

$$V_{GS1} = 1.15V \rightarrow I_{DQ1} = 1.29 (1.15 - 1)^2 \Rightarrow \boxed{I_{DQ1} = 0.122V \text{ (mA)}}$$

$$V_{DSQ1} = 10 - (10)(0.122V) = \boxed{1.78V} \quad \boxed{I_{DQ1} = 0.122V \text{ (mA)}}$$

$$V_{DSQ2} = 10 - (0.122V)(10) = 1.78V$$

$$g_{m1} = g_{m2} = \mu \sqrt{k I_{DQ}} = \mu \sqrt{1.29 (0.122V)} = 1.1 \text{ (mA/V)}$$

(ب)

$$V_o = -(g_{m2} V_{GS2}) (R_D \parallel R_L)$$

$$V_{GS2} = (-g_{m1} V_{GS1} - g_{m2} V_{GS2}) (R_{S1} \parallel R_{S2})$$

$$V_i = V_{GS1} - V_{GS2} \rightarrow V_{GS1} = V_i + V_{GS2}$$

$$V_{GS2} = \frac{-g_{m1} V_i (R_{S1} \parallel R_{S2})}{1 + g_{m2} (R_{S1} \parallel R_{S2}) + g_{m1} (R_{S1} \parallel R_{S2})}$$

9V 101F

50020

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{g_{m1} g_{m2} (R_{D1} || R_{S2}) (R_{D2} || R_L)}{1 + (g_{m1} + g_{m2}) (R_{S1} || R_{S2})} = 11.87$$

$$R_{S1} = \frac{0.9}{0.1} = 9 (k\Omega)$$

(V2)

$$V_{D1} = 0.9 (V) \rightarrow R_{D1} = 90 (k\Omega)$$

(31)

$$I_{DQ1} = k_{p1} (V_{GSQ1} - V_{TP})^2 \rightarrow 0.1 = 0.18 (V_{GSQ1} - 0.8)^2 \rightarrow V_{GSQ1} = 0.9 (V)$$

$$I_{DQ2} = k_{n2} (V_{GSQ2} - V_{TN})^2 \rightarrow 0.1 \mu = 8 (V_{GSQ2} - 0.8)^2 \rightarrow V_{GSQ2} = 0.95 (V)$$

$$V_{G1} = 0.18 (V) \rightarrow R_1 = \frac{V_{DD} \times \frac{1}{1.8}}{0.18} = 18.75 (k\Omega) \rightarrow R_2 = 180 (k\Omega)$$

$$V_{D1} = 0.9 (V) \rightarrow V_{S2} = -0.18 (V) \rightarrow R_{S2} = \frac{V_{S2} + 1.1}{0.18} = 5.56 (k\Omega)$$

$$A_v = \left(\frac{-g_{m1} R_{D1}}{1 + g_{m1} R_{S1}} \right) \left(\frac{g_{m2} R_{S2}}{1 + g_{m2} R_{S2}} \right) = \frac{11.91 \times 11.87}{1 + (11.91)(11.87)} = -11.13$$

$g_{m1} = \sqrt{2 k_{p1} I_{DQ1}} = 0.18 (mA/V)$
 $g_{m2} = \sqrt{2 k_{n2} I_{DQ2}} = 1.91 (mA/V)$

$$R_o = \frac{1}{g_{m2}} || R_{S2} = 51.5 (\Omega)$$

(20)